

Microprocessadores e Sistemas Embebidos

LAB 5

Leituras Analógicas no Arduino

Trabalho realizado por:

Guilherme Mesquita nº 1706041

João Pereira nº 1706083

Rui Sequeira 1012122

Exercício 1

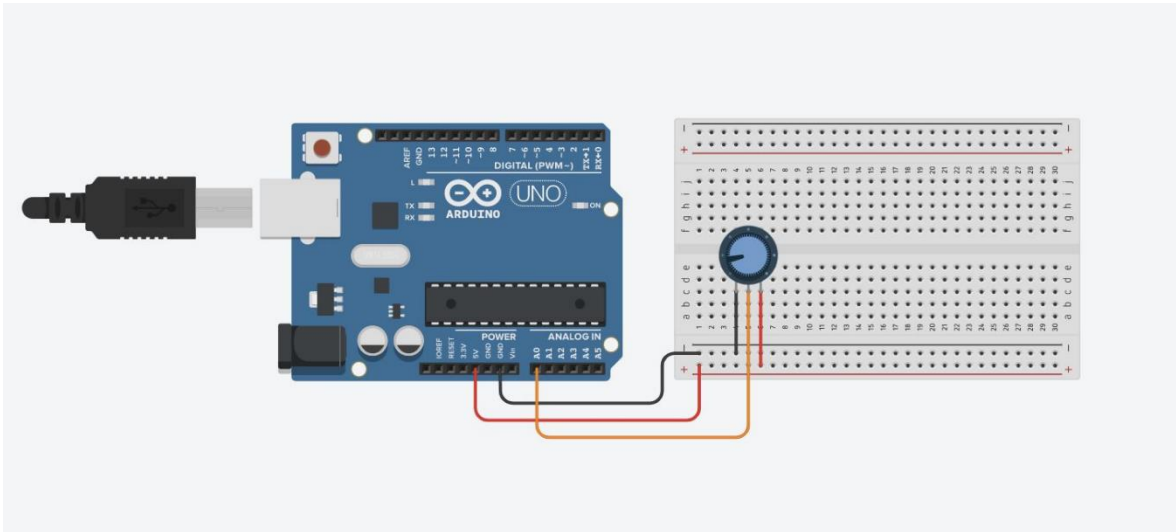


Figura 1-Circuito desenhado no ThinkerCAD

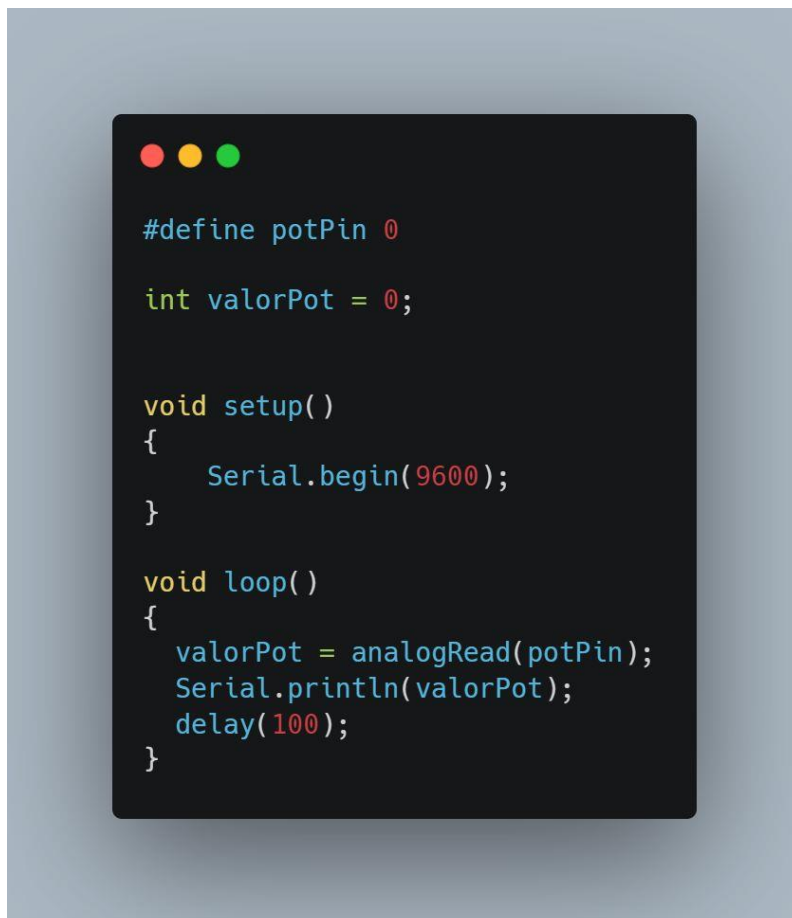


Figura 2-Circuito do exercício

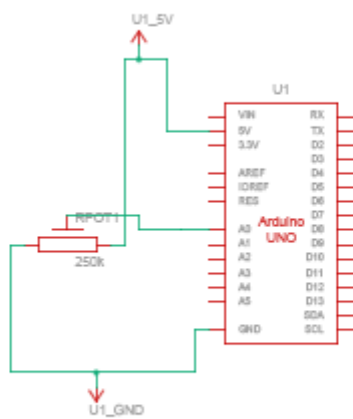


Figura 3-Diagrama do circuito

Exercício 2

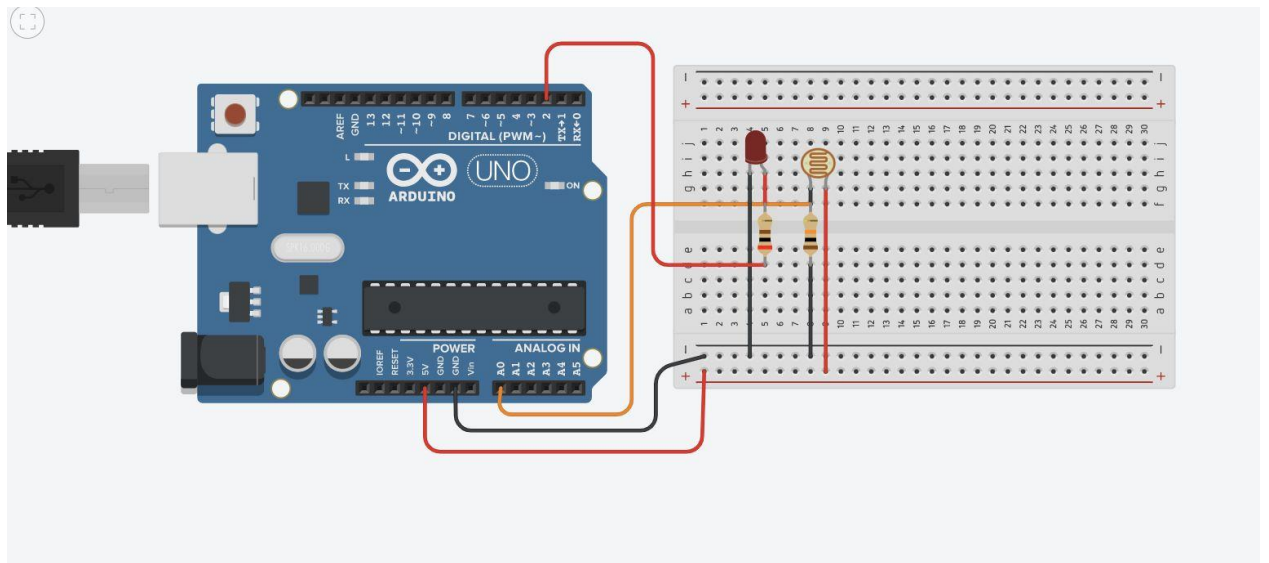


Figura 4-Circuito desenhado no ThinkerCAD



Figura 5-Circuito do exercício

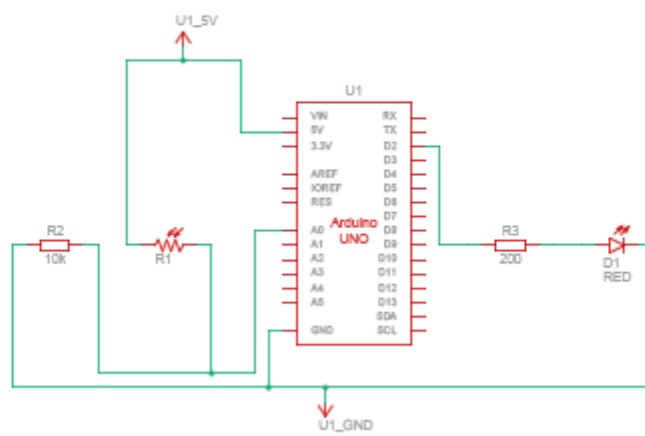


Figura 6-Diagrama do circuito